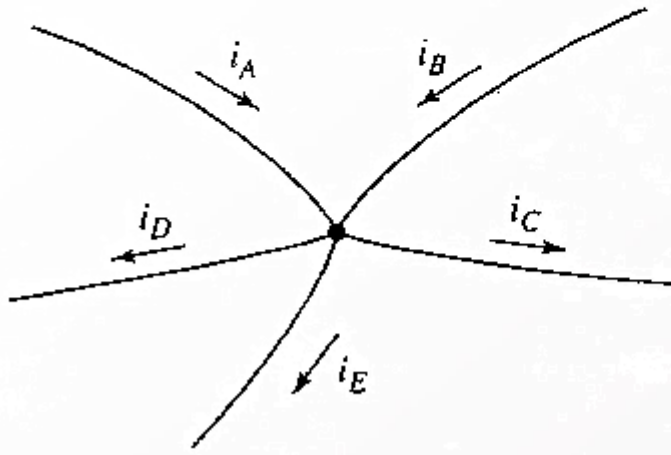




7. Observando el diagrama de un solo nodo de la figura 3.49, calcule:

(a)  $i_B$ , si  $i_A = 1$  A,  $i_D = -2$  A,  $i_C = 3$  A, e  $i_E = 0$ ;

(b)  $i_E$ , si  $i_A = -1$  A,  $i_B = -1$  A,  $i_C = -1$  A, e  $i_D = -1$  A.



a)

$$i_A + i_B = i_C + i_D + i_E$$

$$1 + i_B = 3 + (-2) + 0$$


$$i_B = 3 - 2 - 1 = 0$$

b)

$$i_A + i_B = i_C + i_D + i_E$$


$$-1 + (-1) = -1 + (-1) + i_E$$

$$-2 + 2 = i_E = 0$$

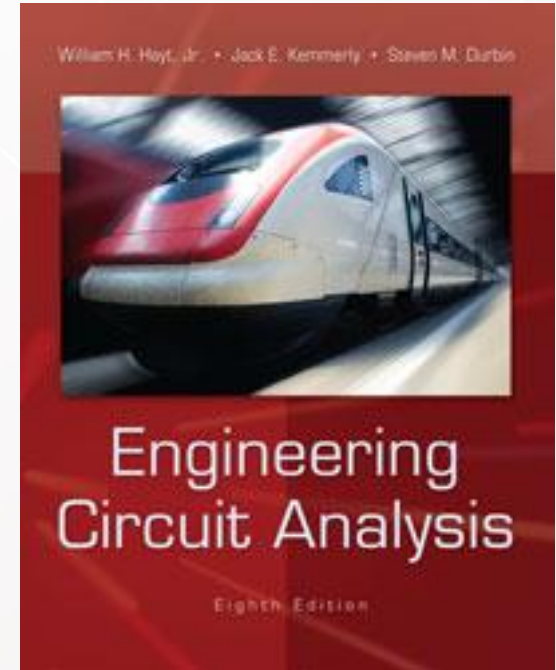



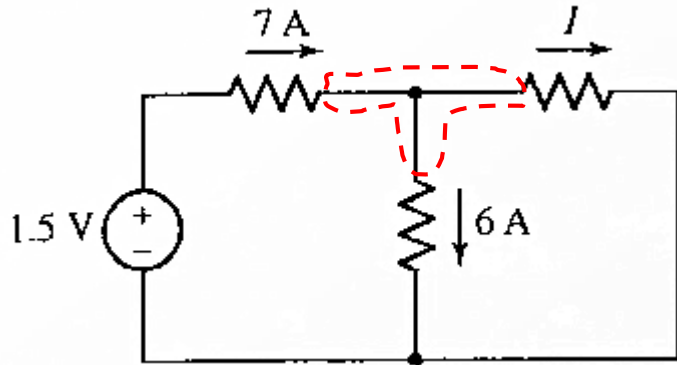
Aplique la ley de kirchhoff de corrientes para encontrar la corriente marcada como “I”.



$$7 = 6 + I$$

$$I = 7 - 6$$

$$I = 1$$

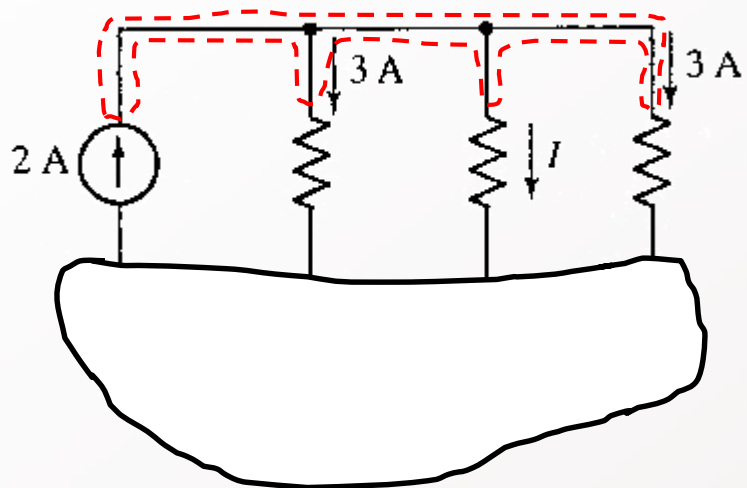


$$2 = 3 + I + 3$$

$$I = 2 - 3 - 3$$

$$I = -4$$



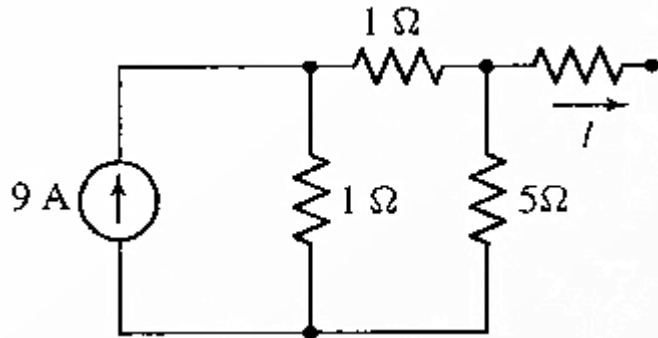
Aplice la ley de kirchhoff de corrientes para encontrar la corriente marcada como “I”.



$$I = 0$$

Identifique si hay resistencias en serie y/o paralelo.

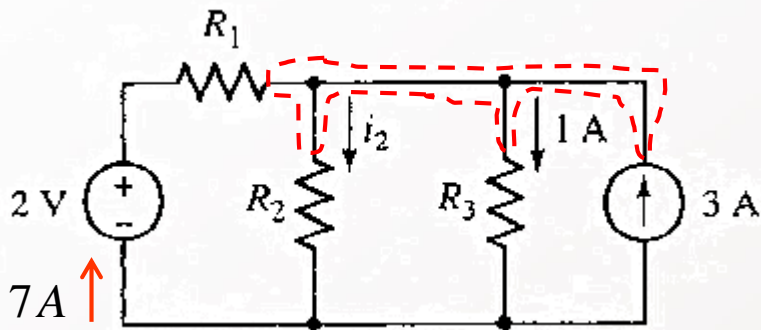Calcule la corriente  $i_2$  si se sabe que la fuente de 2V suministra una corriente de 7A.




$$7 + 3 = i_2 + 1$$

$$i_2 = 7 + 3 - 1$$

$$i_2 = 9$$



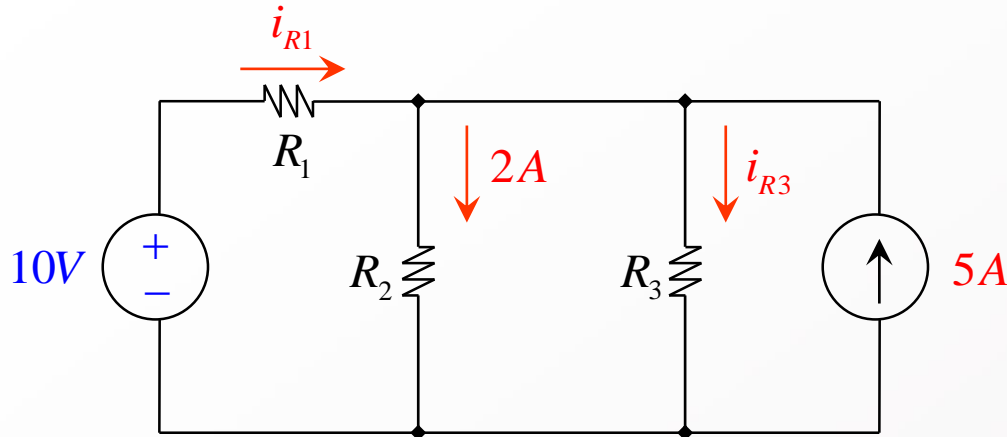Encuentre la corriente  $i_{R3}$  si se sabe que la corriente de la fuente de voltaje es 3A.




$$i_{R1} + 5 = 2 + i_{R3}$$

$$i_{R1} = 3$$

$$3 + 5 = 2 + i_{R3}$$

$$i_{R3} = 6$$

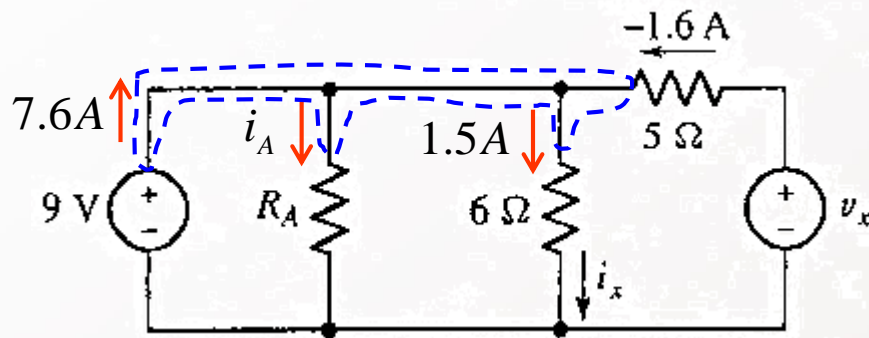Encuentre el valor de  $i_A$  y posteriormente de  $R_A$  si se sabe que  $i_x = 1.5A$  y que la fuente de 9V suministra una corriente de 7.6 A.



$$7.6 - 1.6 = 1.5 + i_A$$

$$i_A = 7.6 - 1.6 - 1.5$$

$$i_A = 4.5$$

$$V = RI \quad \therefore 9 = R_A i_A = R_A \times 4.5$$

$$R_A = \frac{9}{4.5} = 2$$



### 3.3 Ley de tensiones de Kirchhoff


16. Para el circuito de la figura 3.57:

(a) Determine la tensión  $v_1$  si  $v_2 = 0$  y  $v_3 = -17$  V.

$$v_1 = 0 - (-17) = 17$$

(b) Determine la tensión  $v_1$  si  $v_2 = -2$  V y  $v_3 = +2$  V.

$$v_1 = -2 - 2 = -4$$

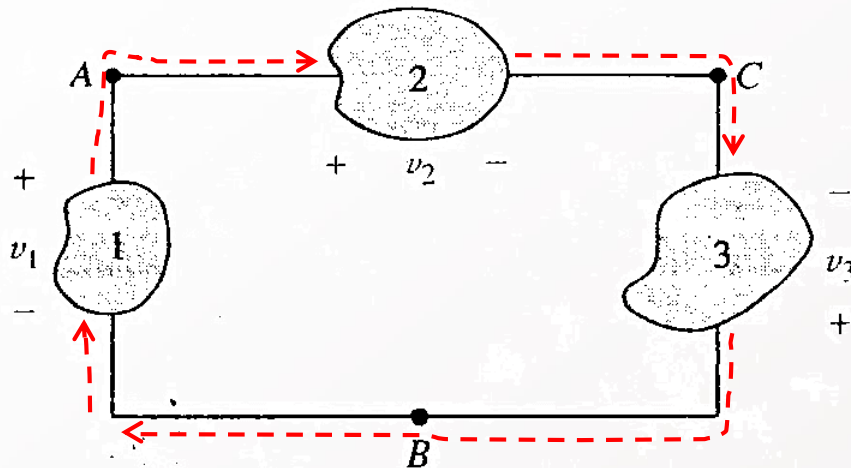

■ FIGURA 3.57


$$-v_1 + v_2 - v_3 = 0$$

$$v_1 = v_2 - v_3$$





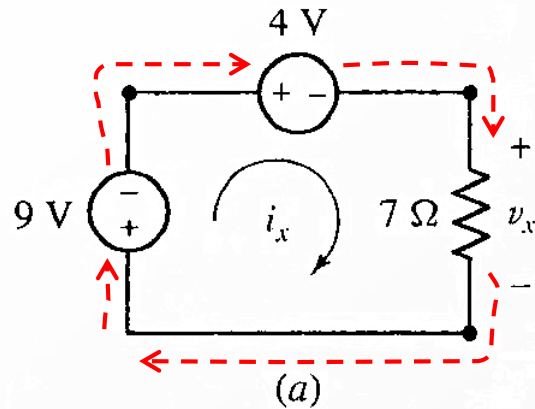
17. Para cada uno de los circuitos de la figura 3.58, determine la tensión  $v_x$  y la corriente  $i_x$ .



$$+9 + 4 + v_x = 0$$

$$v_x = -13$$
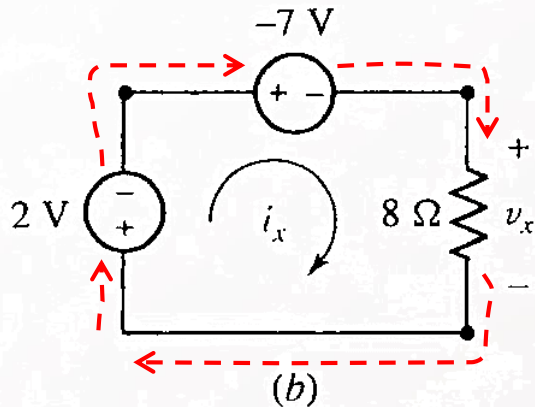
$$i_x = \frac{v_x}{7} = \frac{-13}{7} = -1.8571$$



$$+2 + (-7) + v_x = 0$$


$$v_x = 5$$

$$i_x = \frac{v_x}{8} = \frac{5}{8} = 0.625$$





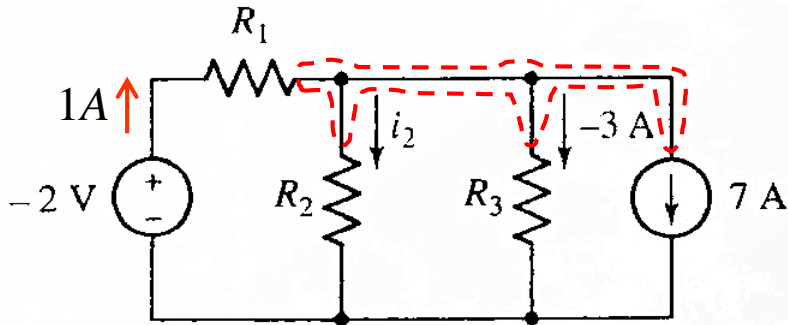10. La fuente de tensión en el circuito de la figura 3.52 tiene una corriente de 1 A que sale de la terminal positiva hacia la resistencia  $R_1$ . Calcule la corriente marcada como  $i_2$ .



■ FIGURA 3.52

Corrientes que  
entran al nodo.

Corrientes que  
salen del nodo.

$$1 = i_2 - 3 + 7$$


$$i_2 = 1 + 3 - 7$$

$$i_2 = -3$$



18. Use la LVK para obtener un valor numérico para la corriente etiquetada  $i$  en cada circuito representado en la figura 3.59.


$$v = Ri = 2i$$

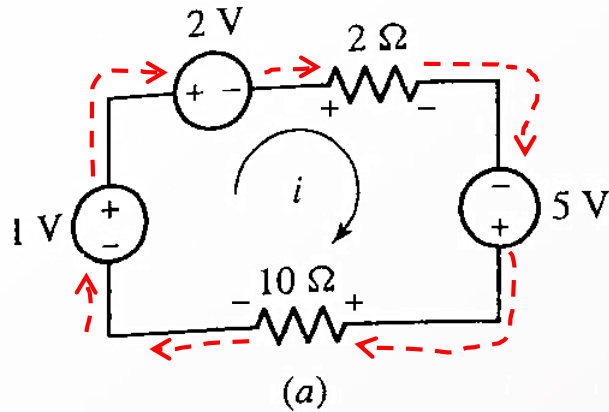

$$-1 + 2 + 2i - 5 + 10i = 0$$

$$-4 + 12i = 0$$


$$i = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$$

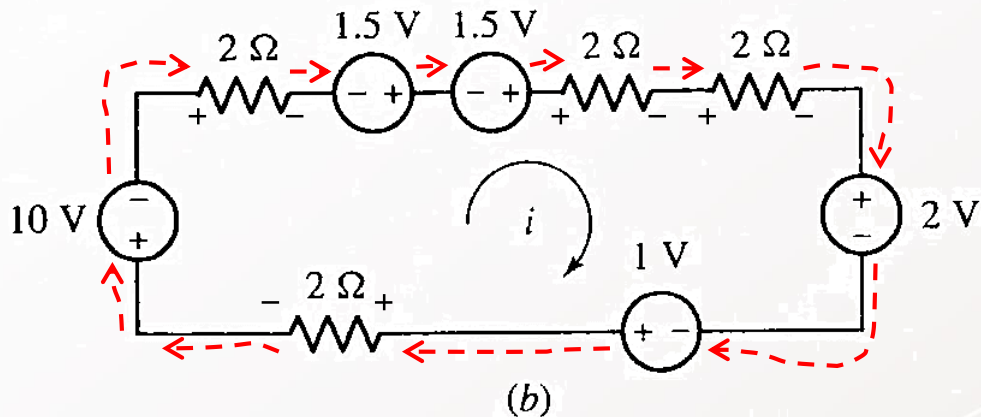

$$+10 + 2i - 1.5 - 1.5 + 2i + 2i + 2 - 1 + 2i = 0$$

$$+8 + 8i = 0$$


$$i = -1$$

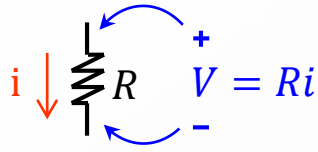

$$R_s = R_a + R_b$$


$$R_p = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}}$$

$$R_p = \frac{R_a R_b}{R_a + R_b}$$

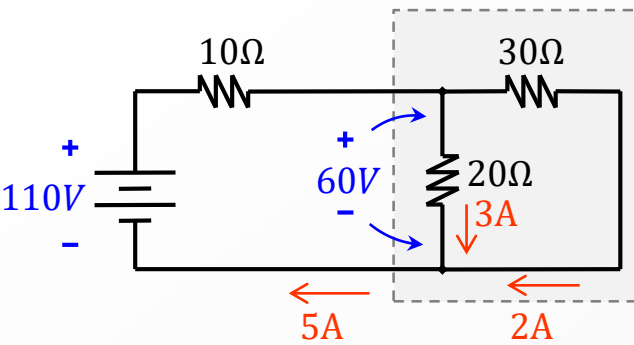

$$i_{30} = \frac{60}{30} = 2A$$


$$i_{20} = \frac{60}{20} = 3A$$

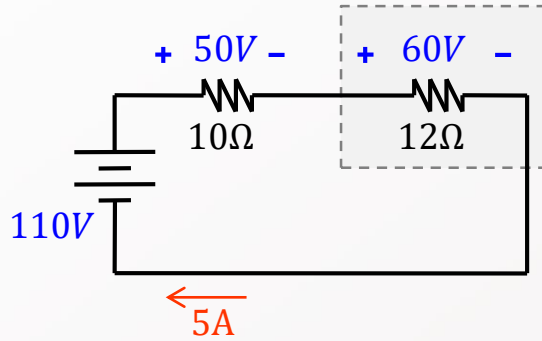




$$R_p = \frac{20 \times 30}{20 + 30} = 12\Omega$$



$$V_{10} = 10 \times 5 = 50V$$



$$V_{12} = 12 \times 5 = 60V$$

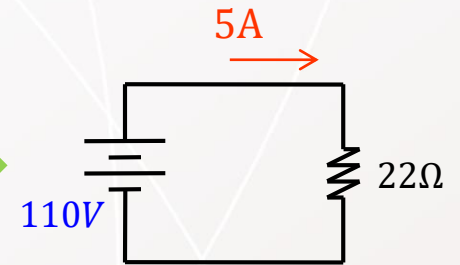

$$i_T = \frac{110}{22} = 5A$$

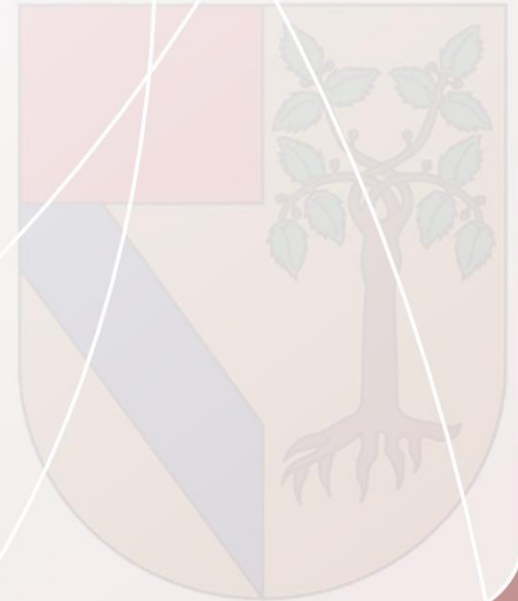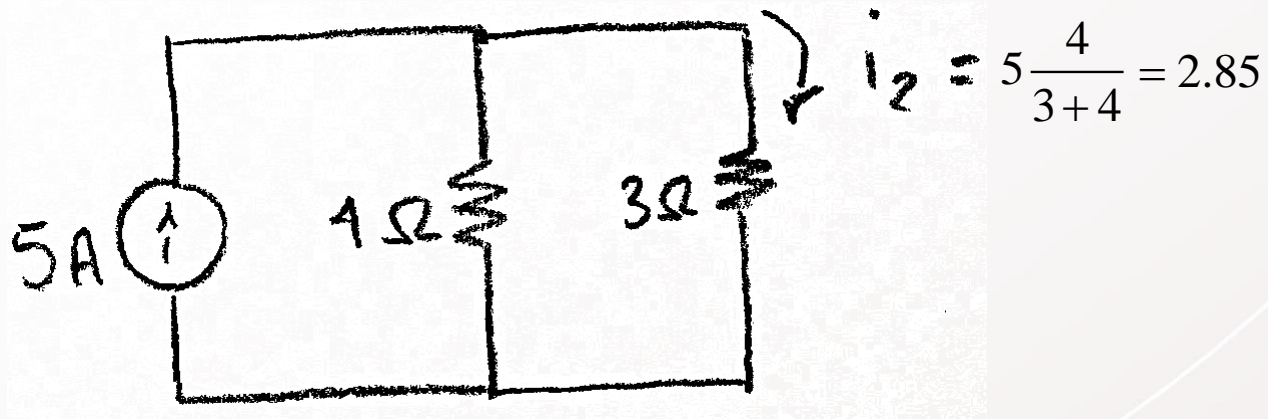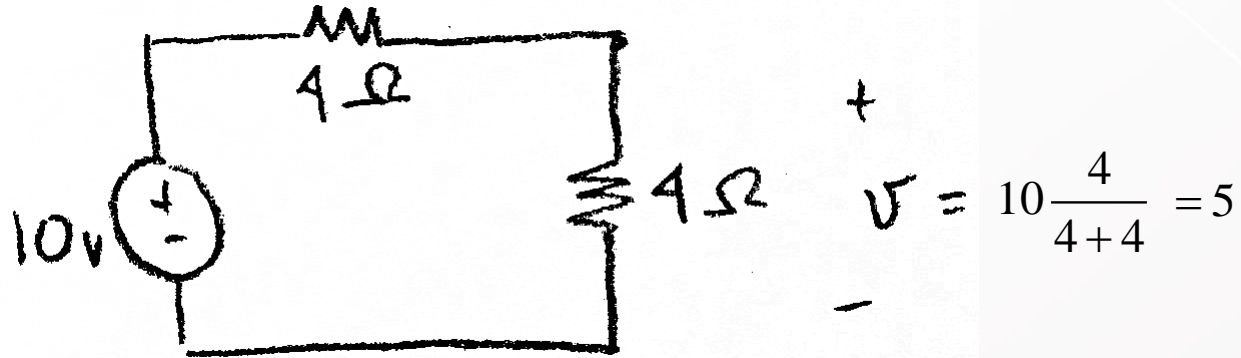

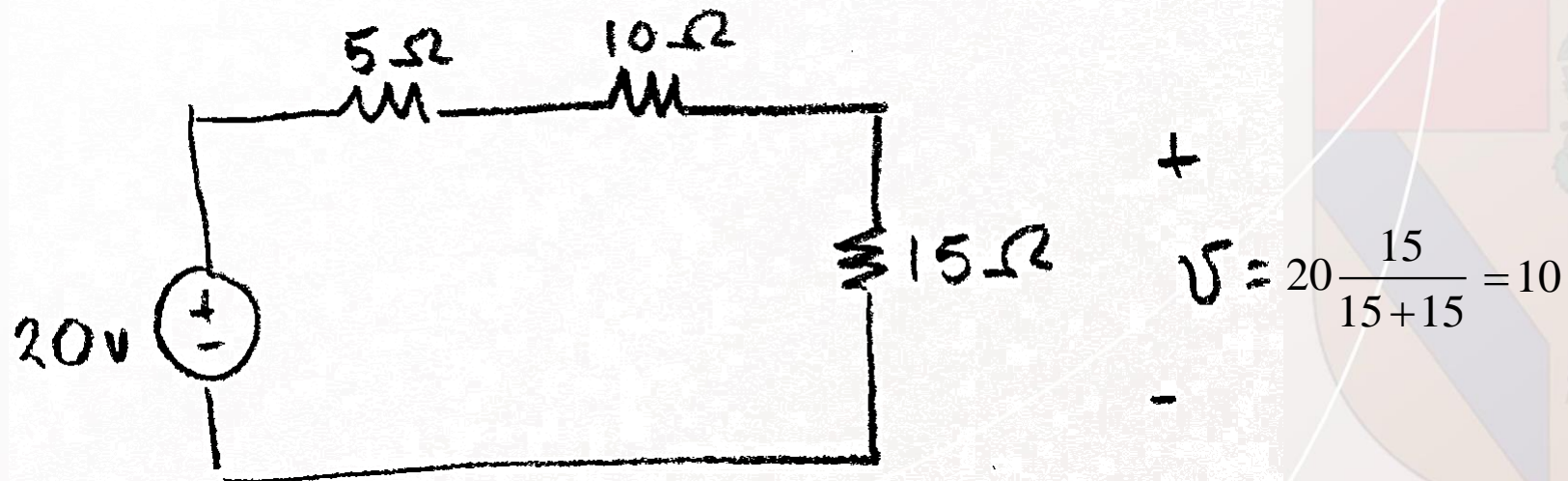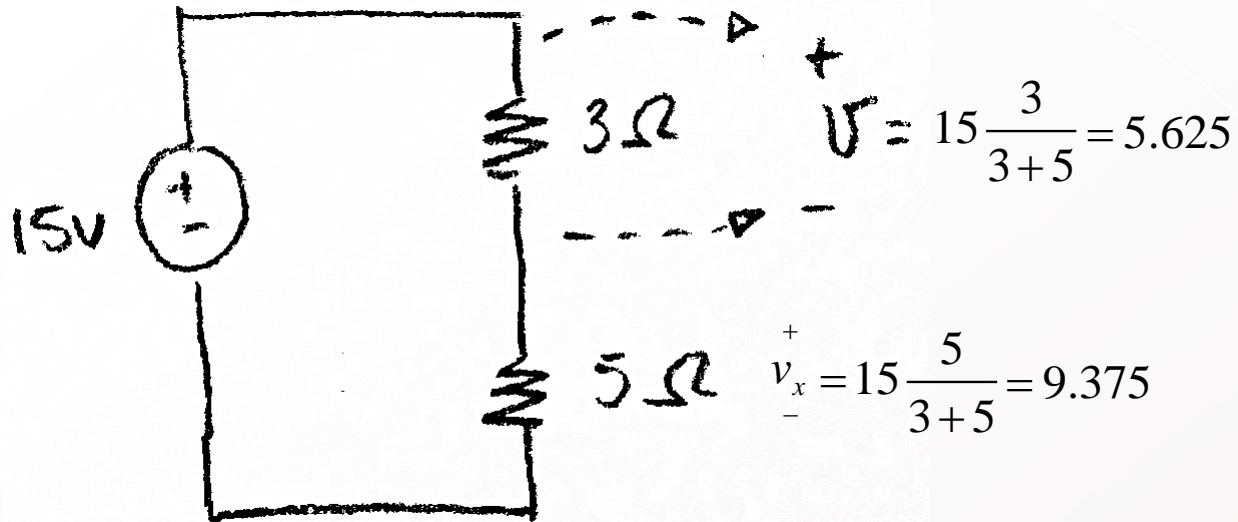


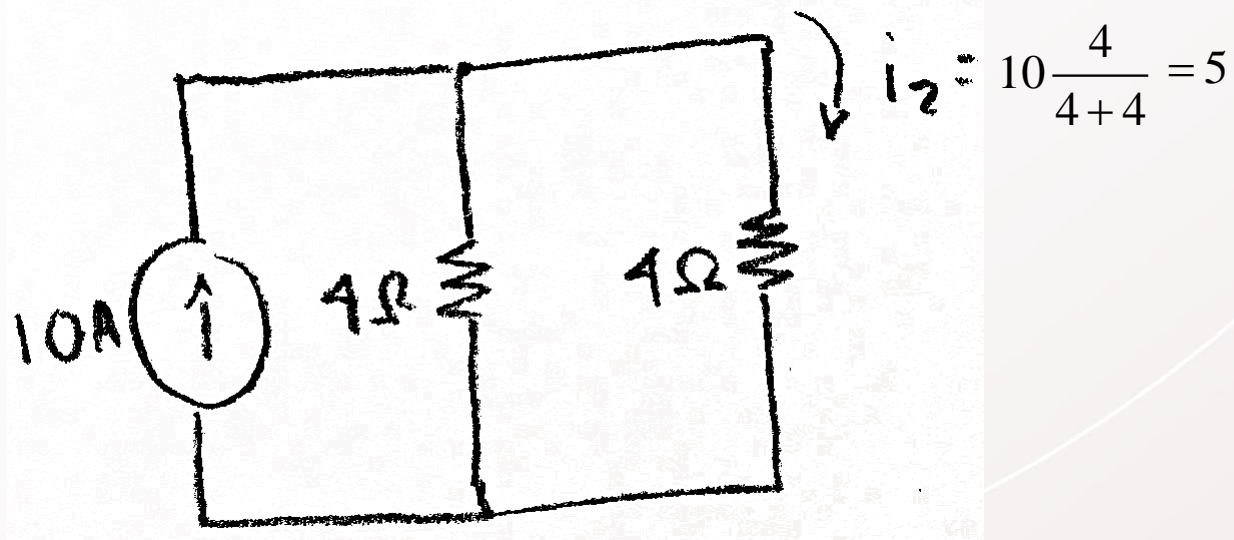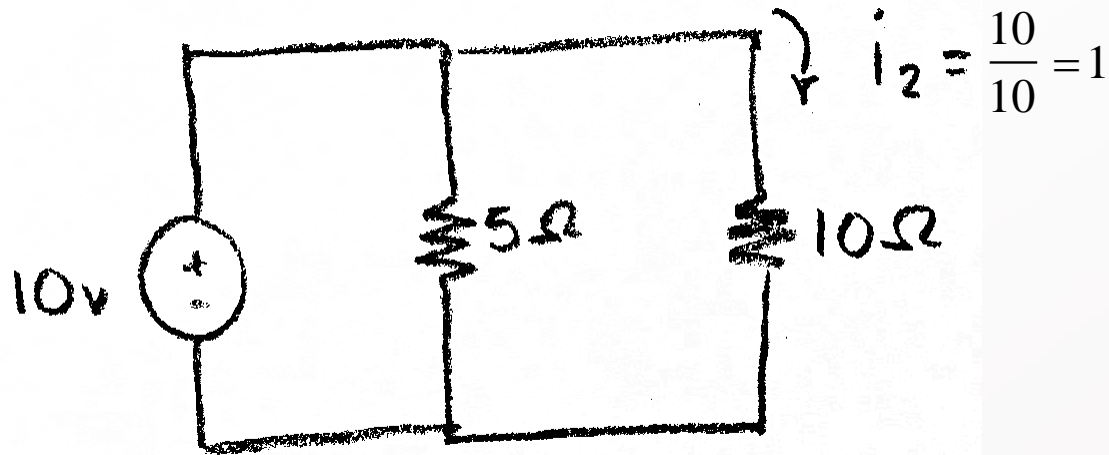





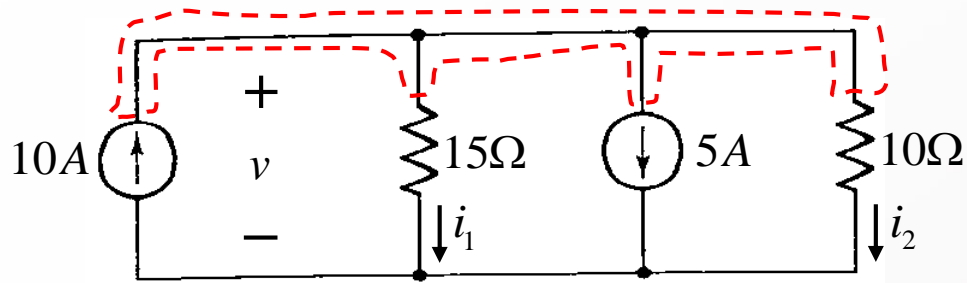Determine un valor para la tensión  $v$  marcada en el circuito




$$10 = i_1 + 5 + i_2$$




$$10 = \frac{v}{15} + 5 + \frac{v}{10}$$



$$5 = v \left( \frac{1}{15} + \frac{1}{10} \right) = v \frac{25}{150} = v \frac{1}{6}$$

$$v = 30$$

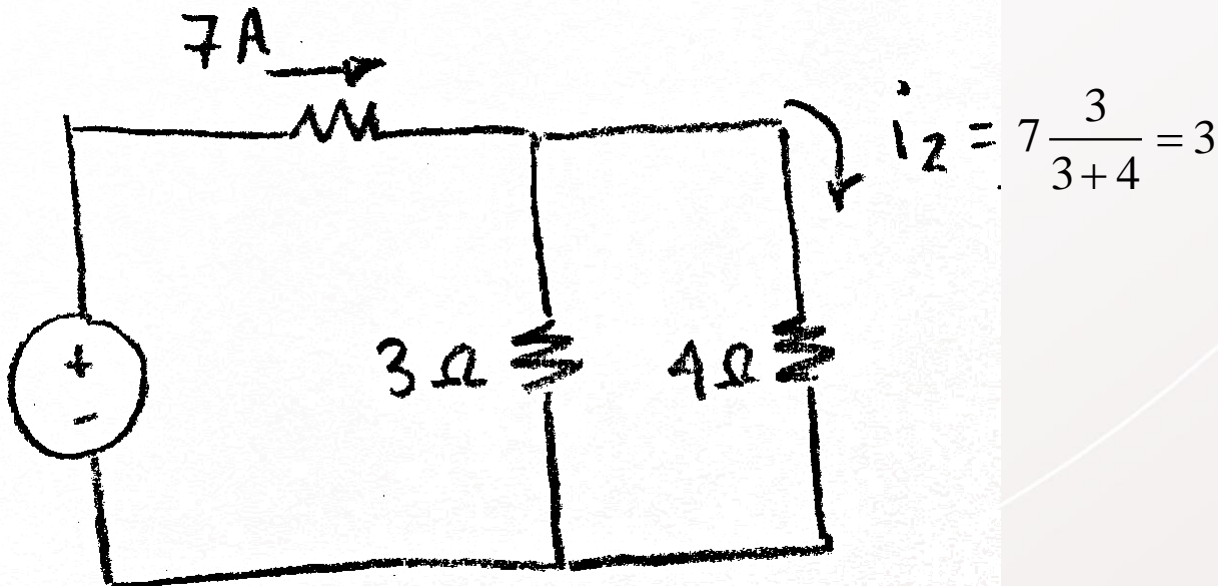




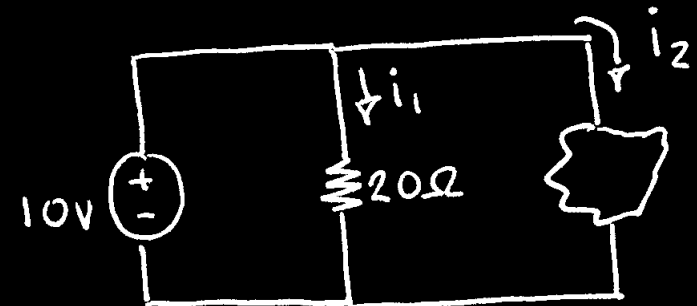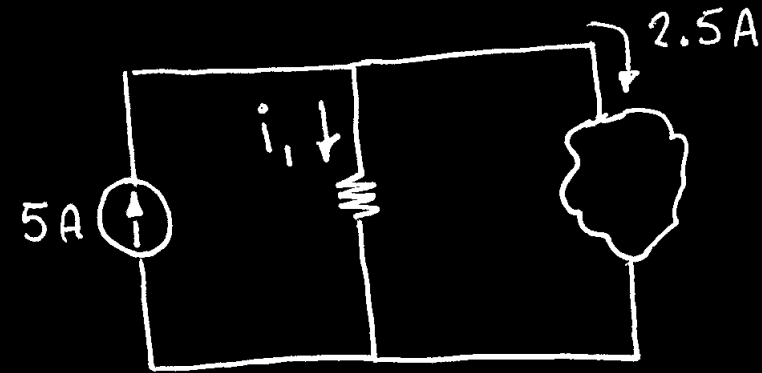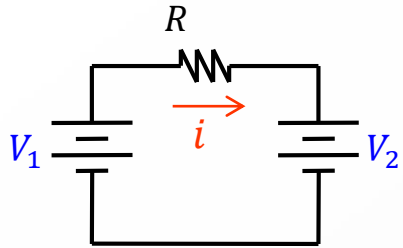

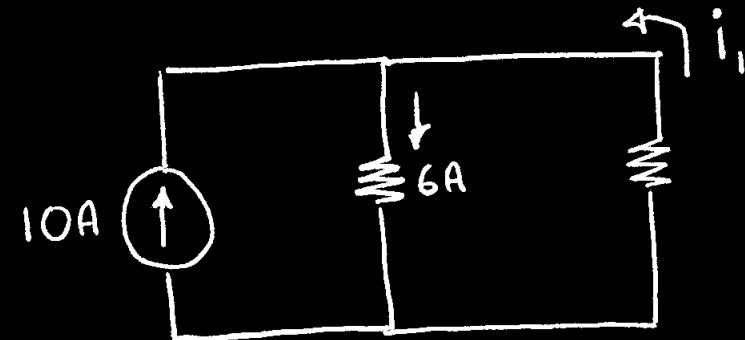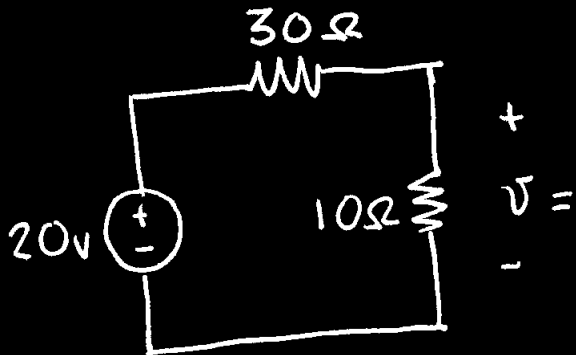



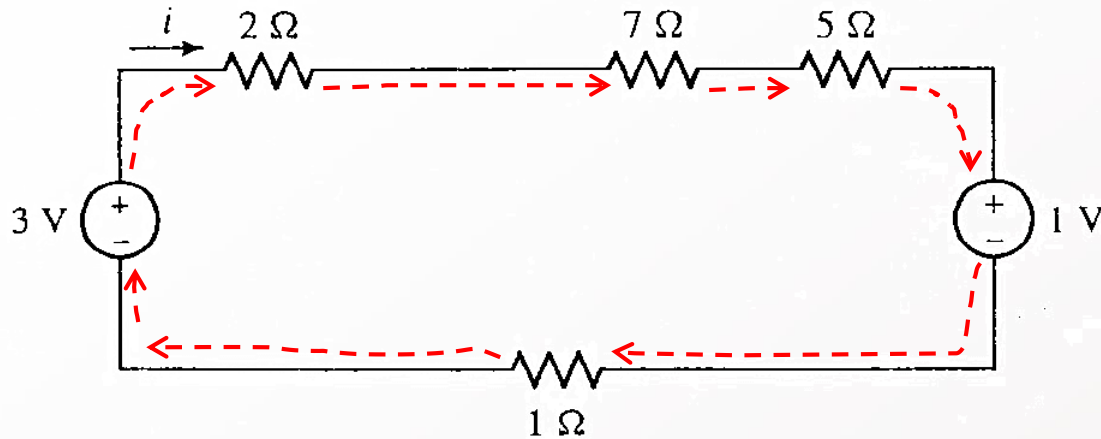44. (a) Simplifique el circuito de la figura 3.82 tanto como sea posible usando combinaciones de fuentes y de resistencias. (b) Calcule  $i$ , usando su circuito simplificado. (c) ¿A qué tensión se debe cambiar la fuente de 1 V para reducir  $i$  a cero? (d) Calcule la potencia absorbida por la resistencia de  $5\ \Omega$ .





$$-3 + 2i + 7i + 5i + 1 + 1i = 0$$

$$-3 + 15i + 1 = 0$$



$$-3 + 15i + 3 = 0$$

$$i = 0$$

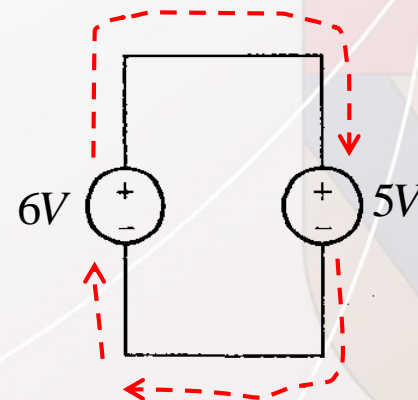
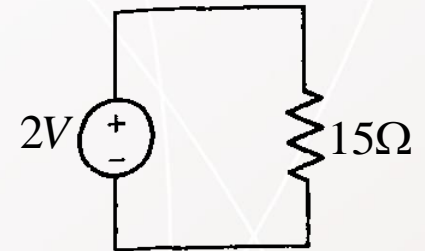


$$-6 + 5 = 0$$


$$5 = 6$$



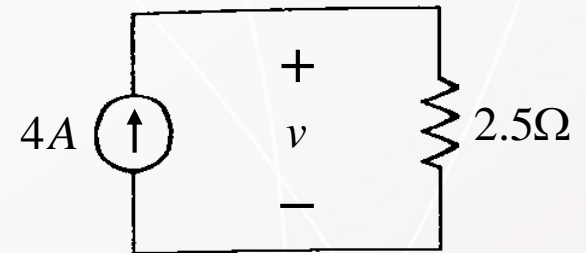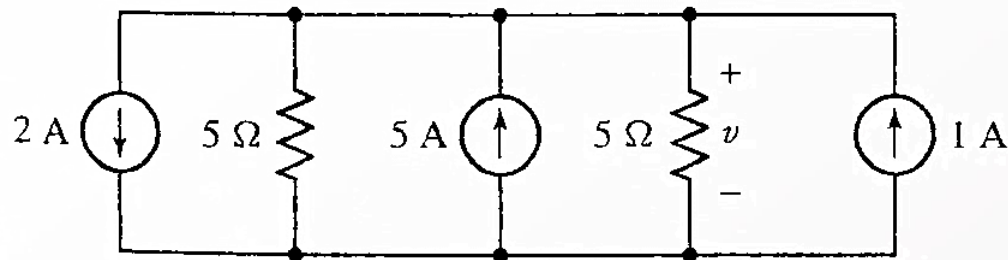45. (a) Simplifique el circuito de la figura 3.83 usando combinaciones o reducciones adecuadas de fuentes y resistencias. (b) Determine la tensión etiquetada  $v$ , usando su circuito simplificado. (c) Calcule la potencia suministrada por la fuente de 2 A al resto del circuito.




$$v = 4 \times 2.5 = 10$$

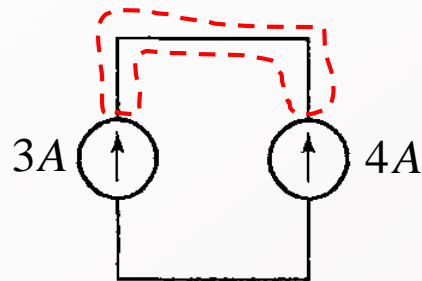

$$7 = 0$$



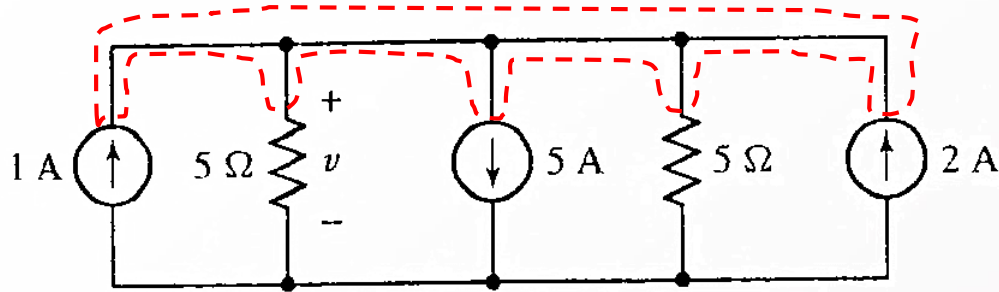
32. Con referencia al circuito representado en la figura 3.71, determine el valor de la tensión  $v$ .




$$1 + 2 = \frac{v}{5} + 5 + \frac{v}{5}$$


$$-2 = \frac{2}{5}v$$

$$v = -5$$

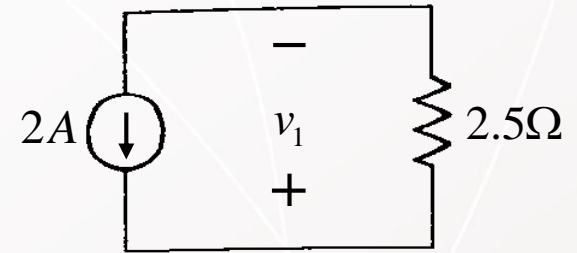


$$v_1 = 2 \times 2.5 = 5$$

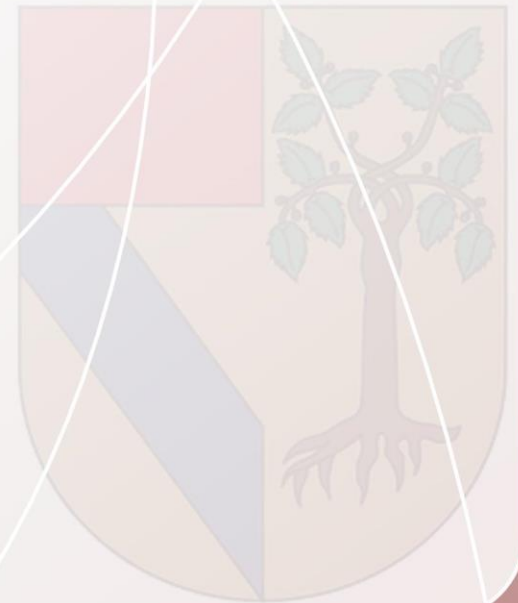

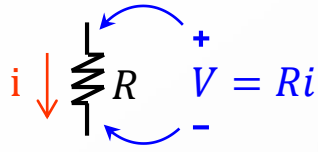

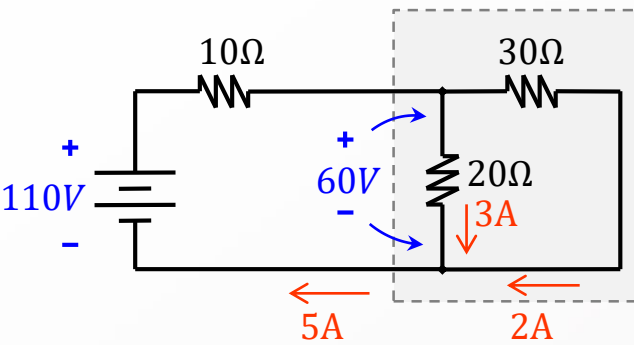
$$R_s = R_a + R_b \quad R_p = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} \quad R_p = \frac{R_a R_b}{R_a + R_b}$$



$$i_{30} = \frac{60}{30} = 2A$$


$$i_{20} = \frac{60}{20} = 3A$$

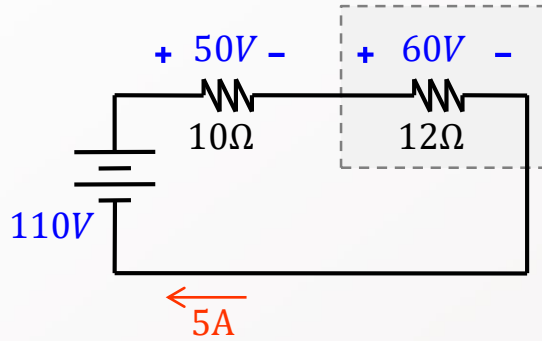

$$R_p = \frac{20 \times 30}{20 + 30} = 12\Omega$$

$$V_{10} = 10 \times 5 = 50V$$


$$V_{12} = 12 \times 5 = 60V$$

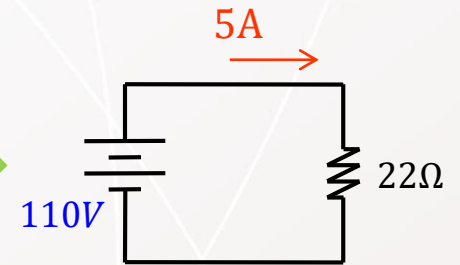

$$i_T = \frac{110}{22} = 5A$$



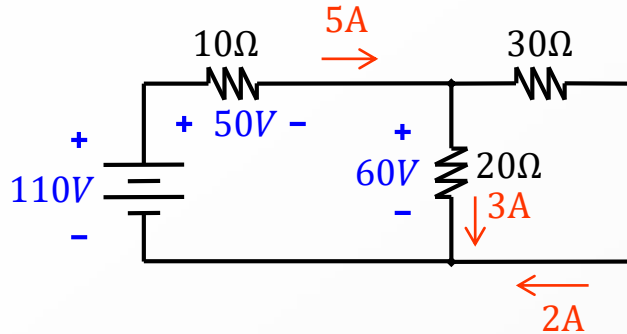Encuentre la corriente en la resistencia de  $30\Omega$  si se sabe que la fuente aporta una corriente de  $5A$ .



$$V_{10} = 10 \times 5 = 50$$

OL

$$-110 + 50 + V_{20} = 0$$


KVL

$$I_{R20} = \frac{60}{20} = 3$$

OL


$$I_{R30} = \frac{60}{30} = 2$$

OL

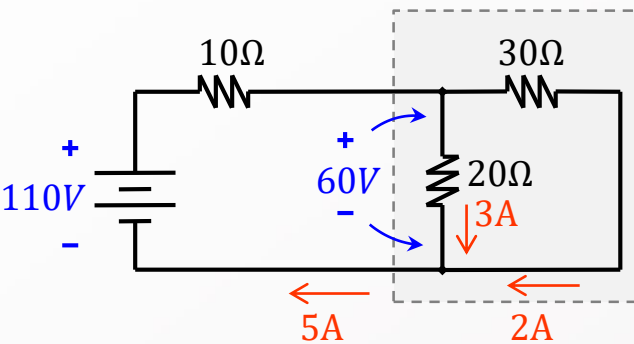

$$i_{30} = \frac{60}{30} = 2A$$


$$i_{20} = \frac{60}{20} = 3A$$

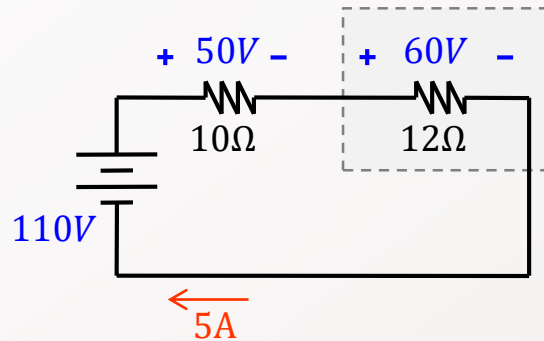

$$R_p = \frac{20 \times 30}{20 + 30} = 12\Omega$$


$$V_{10} = 10 \times 5 = 50V$$

$$V_{12} = 12 \times 5 = 60V$$

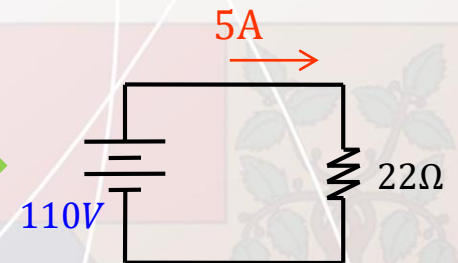

$$i_T = \frac{110}{22} = 5A$$



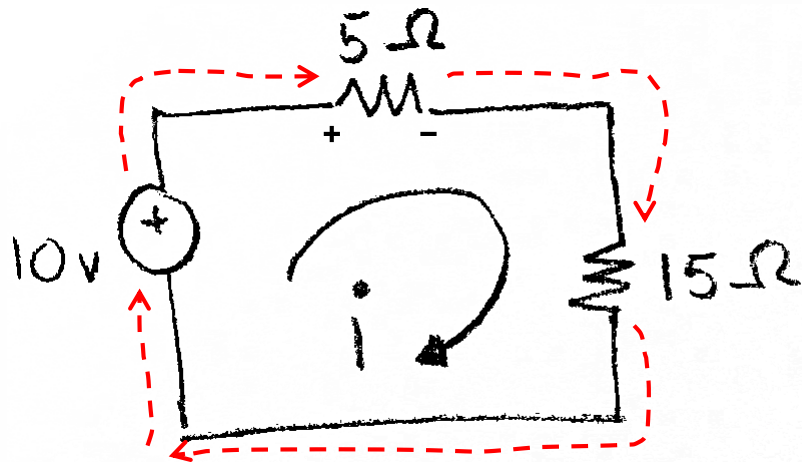

+


$$V = 15i = 7.5$$

-

$$-10 + 5i + 15i = 0$$

$$20i = 10$$

$$i = 0.5$$

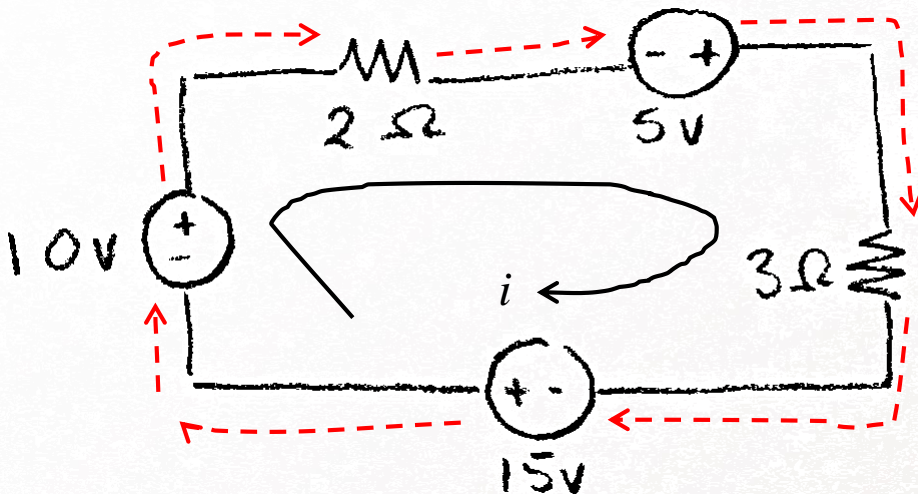

+

$$V = 3i = 18$$

-

$$-10 + 2i - 5 + 3i - 15 = 0$$



$$-30 + 5i = 0$$

$$5i = 30$$


$$i = \frac{30}{5} = 6$$



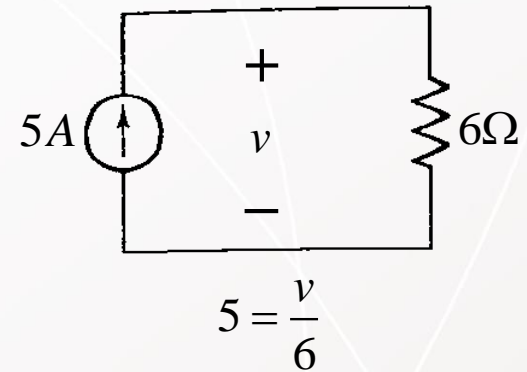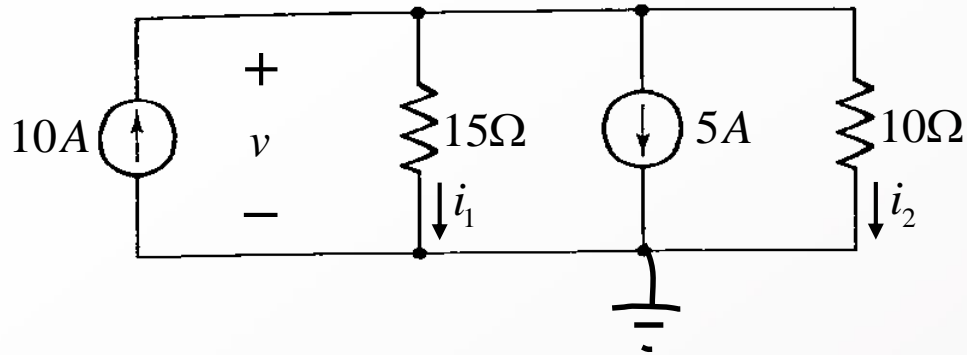Determine un valor para la tensión  $v$  marcada en el circuito



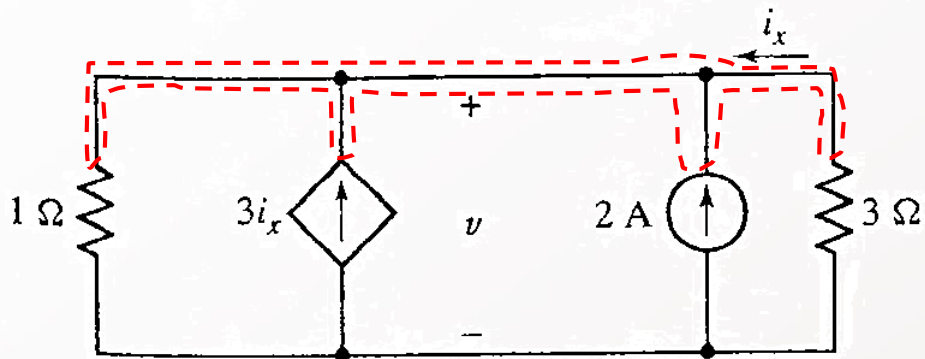33. Determine la tensión  $v$  etiquetada en la figura



$$i_x + 3i_x + 2 = \frac{v}{1}$$

$$4i_x + 2 = v$$

$$4i_x + 2 = -3i_x$$



$$7i_x + 2 = 0$$

$$i_x = -\frac{2}{7}$$

$$i_x = -\frac{v}{3}$$

$$v = -3i_x$$

$$v = \frac{6}{7}$$

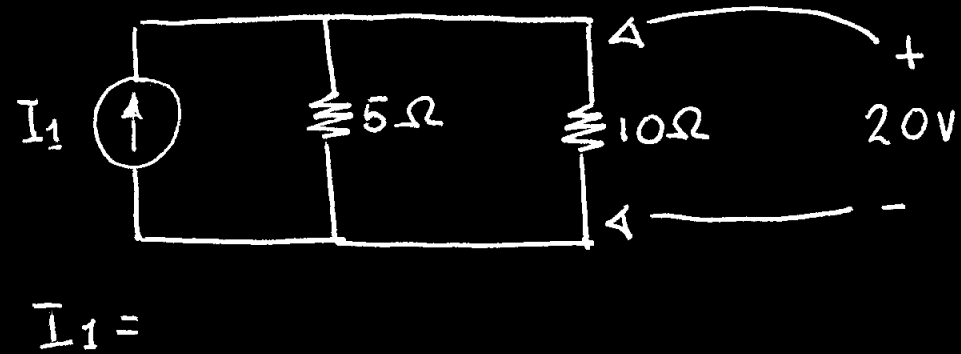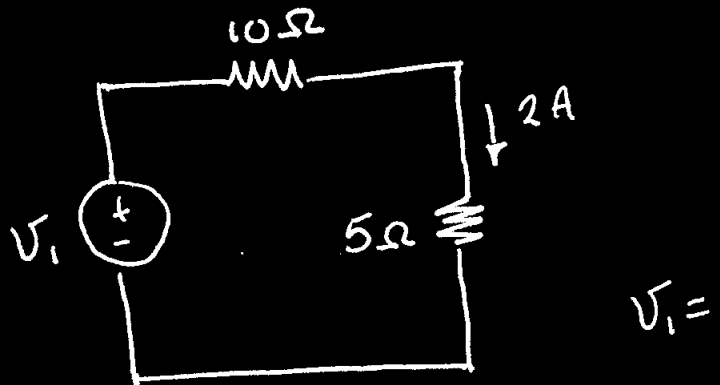



Determine la corriente  
en la resistencia de  $4\Omega$

